Đáp án bài tập chương 4

1.a. Q(8 ; 2.97)

b. Vb=0.7

Vc= 8

Ve=0

c.Ic= $\frac{-1}{2.7}$Vce + $\frac{16}{2.7}$

2.Ic= 3.2 mA ; Rb= 282,5 KΩ ; Rc= 1,9KΩ ; Vce=6

3. Rc=1.2 KΩ , Rb=565KΩ

4. Q(8.3 ; 2.9)

b. Vb = 5.21 ; Vc= 13.04 ; Ve= 4.35

c . Ic=$\frac{-1}{3.9}$Vce + $\frac{20}{3.9}$

5. Re= 1.2 KΩ ; Rc=2,2KΩ ; Rb= 356KΩ

6. Re= 240 Ω ; Rc= 960 Ω ; Rb= 202 KΩ

7. Q= (7,2; 1.9)

8. Re= 0.6KΩ ; 2.4 KΩ ; R1 =60.6KΩ , R2= 12.26KΩ

9.R1= 63KΩ , R2 = 14.8 KΩ

11 . Q (9.36 ; 1.92)

12. Q (0 ; 3.49)

13. Q(8.11 ; 1.92)

Ic= $\frac{-100}{411}$Vce + $\frac{1600}{411}$

14. a. Q(14,6V;2mA)
b. I_C=-0.13V_CE+3,9 (mA)
i_C=-0.161v_CE+4,36 (mA)
15.5.99≤Vc≤8.3
16. Q(7,75V;0,75mA)
17. Q(5,65V;1,83mA)
18. Q(2,57V;2,86mA)
19. Q(4,72V;3,32mA)
20 Q(4,69V;2,22mA)

20. Q(11.62 ; 3,56mA)
21. Q(4,07V;2,21mA)
24. RE=120Ω; RC=1,08kΩ; RB=101kΩ.
25. R1=27kΩ; R2=5,7k Ω
26. R1=23kΩ; R2=6,1k Ω
27. R1=29kΩ; R2=5,7k Ω